

<https://github.com/mol18822/Laboratorio3Digital1.git>

Tabla 1 – POS



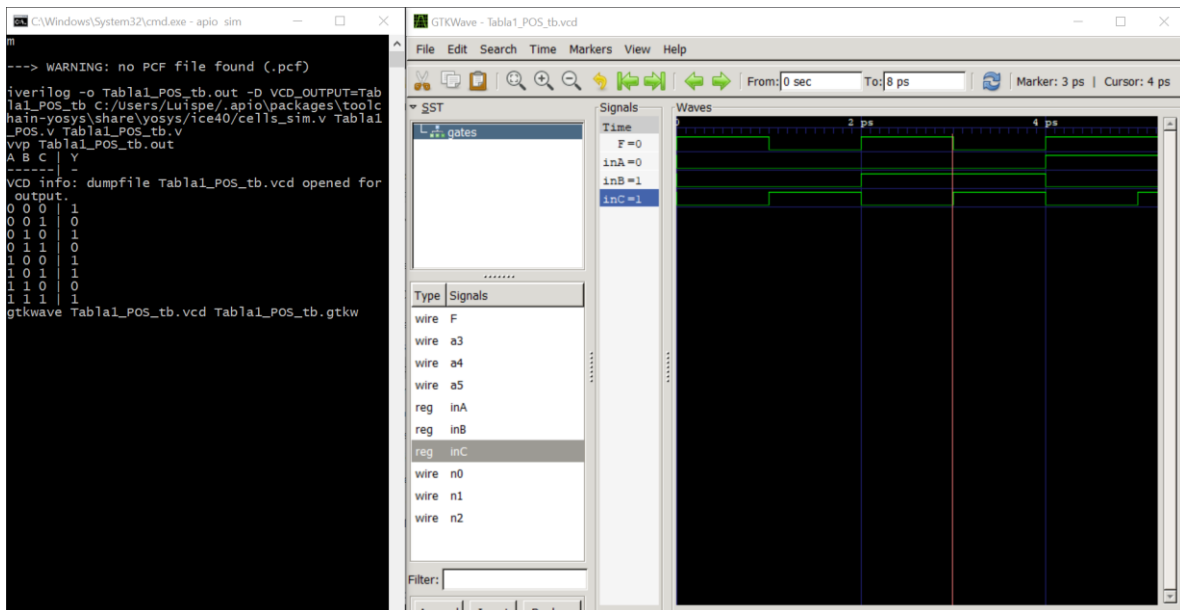



Tabla 1 – SOP

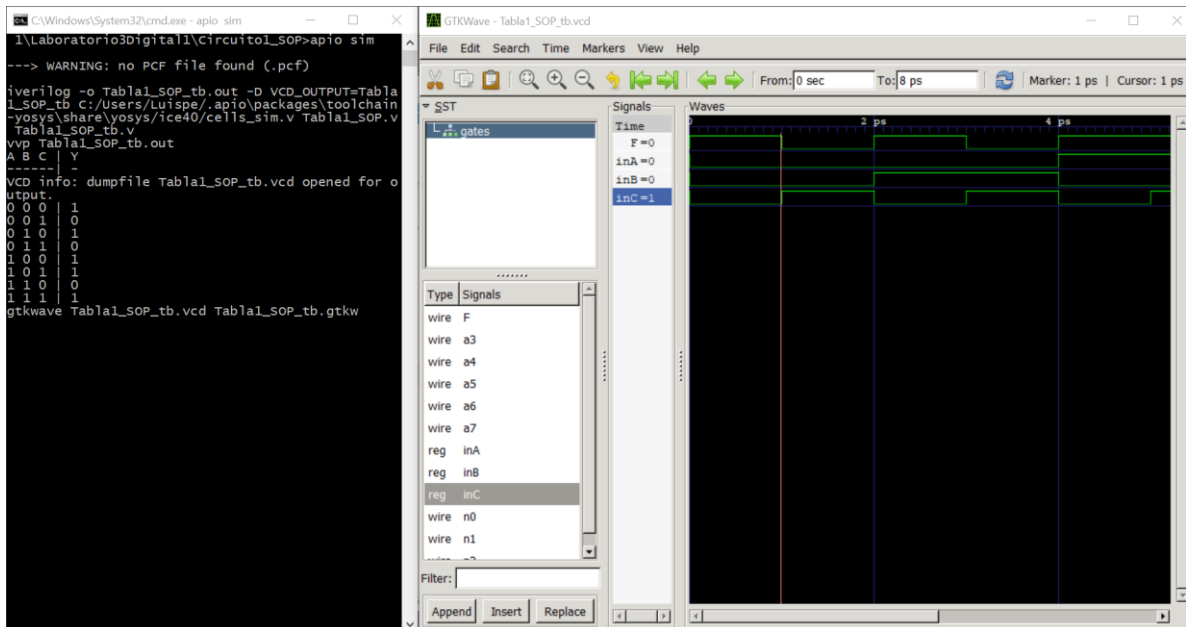


## Tabla 2 – Circuito POS

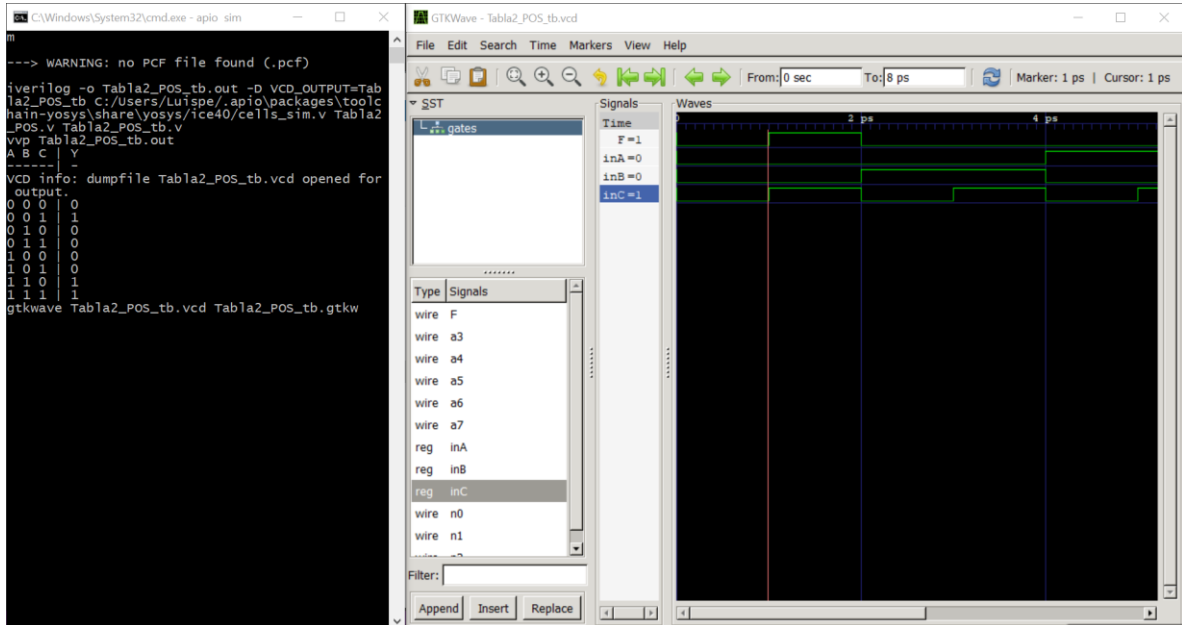

## Tabla 2 – SOP

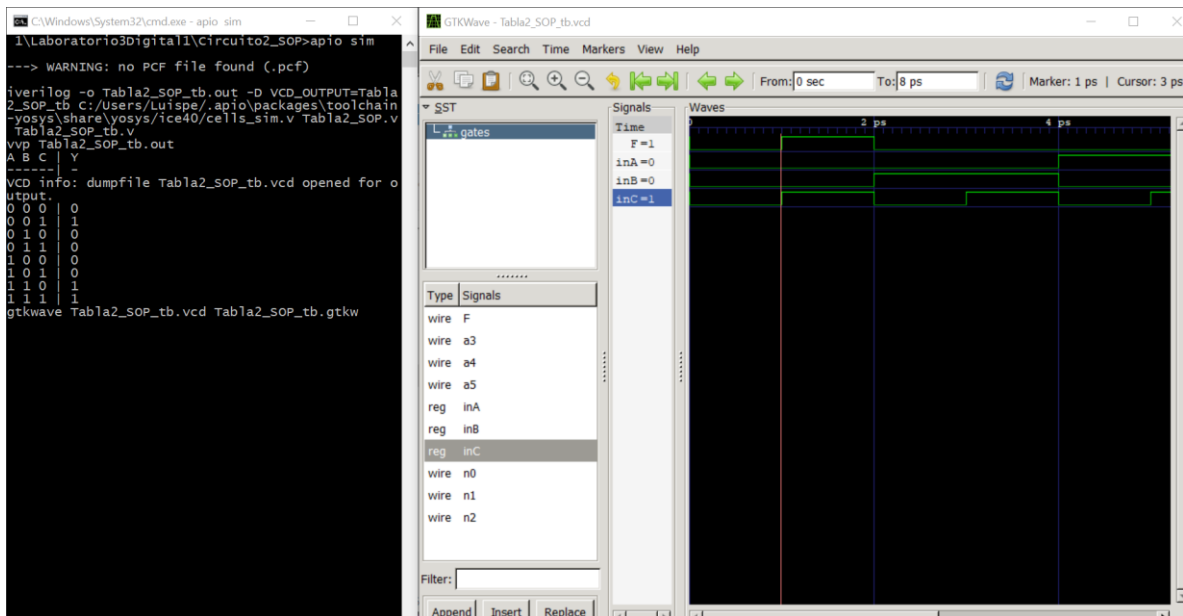

## Tabla 3 – Circuito POS

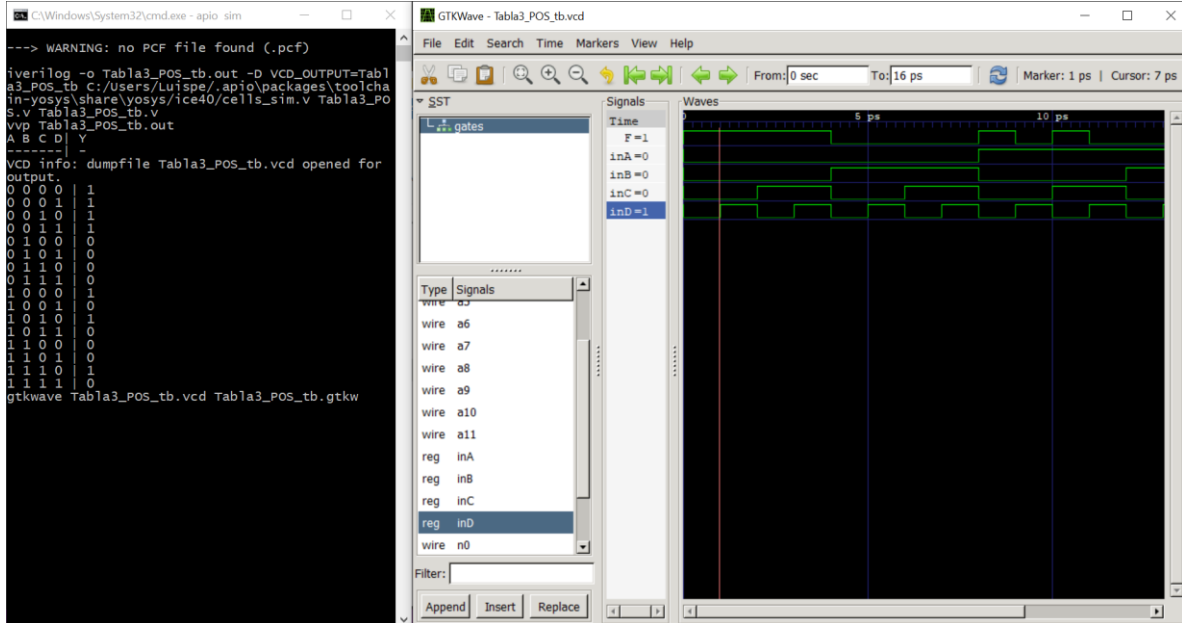

## Tabla 3 – SOP

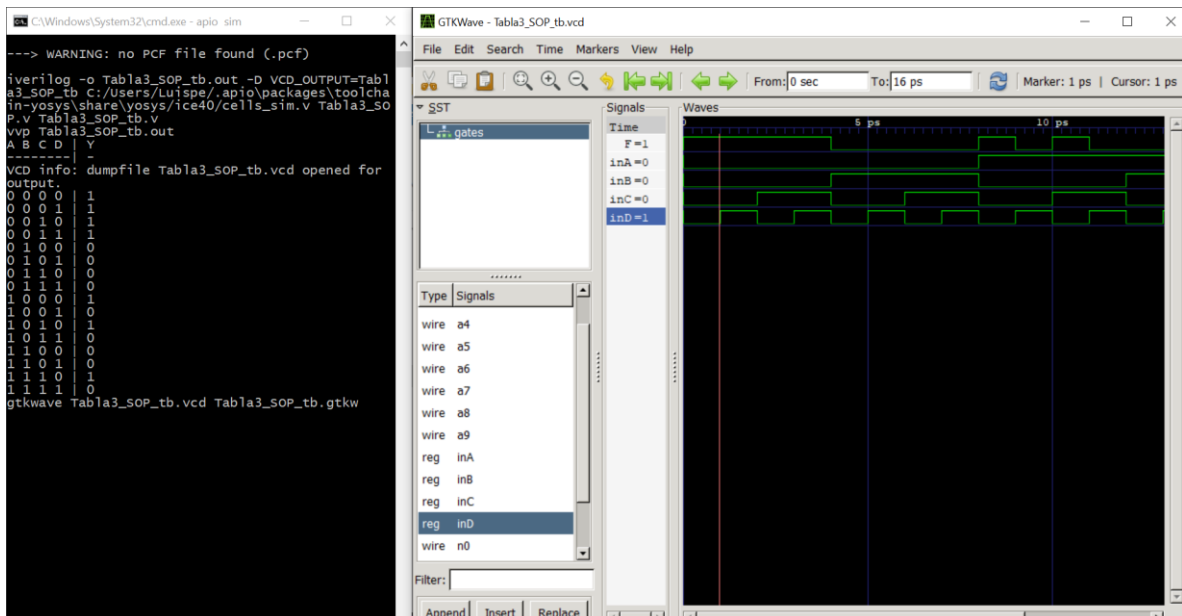


Tabla 4 – Circuito POS



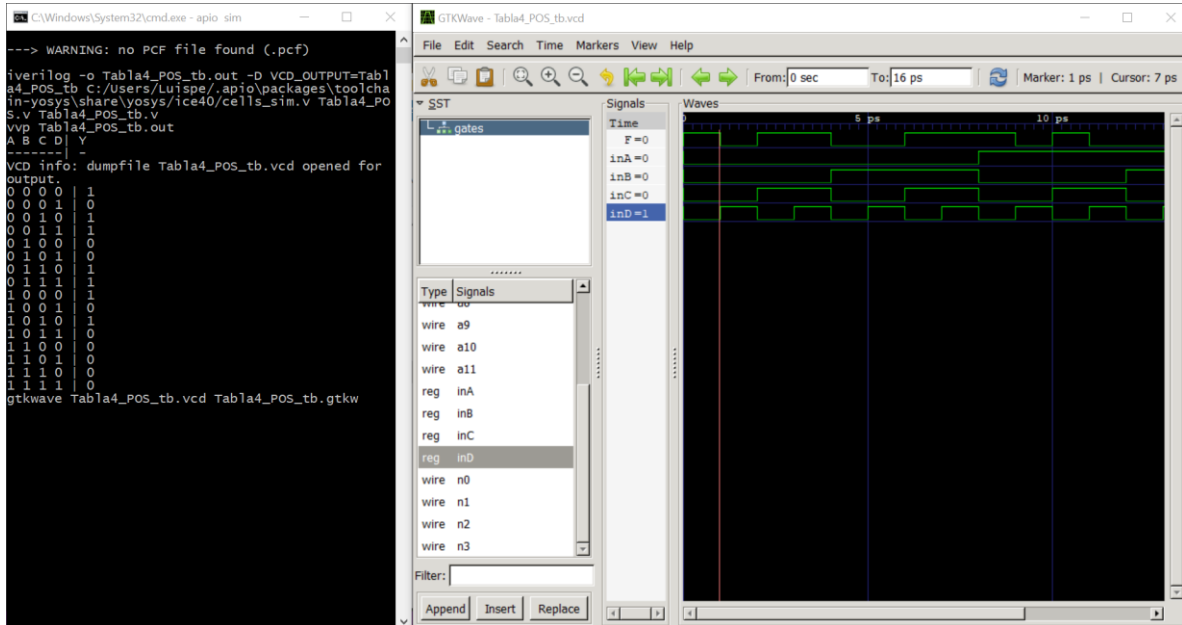



Tabla 4 – SOP

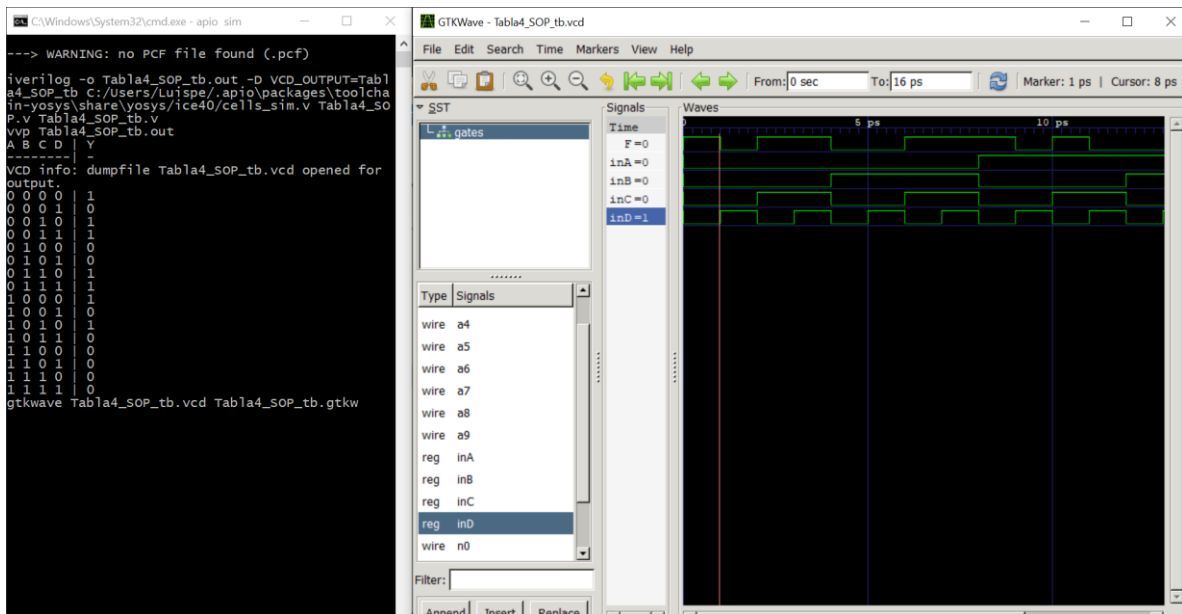


Circuito 1 – SOP

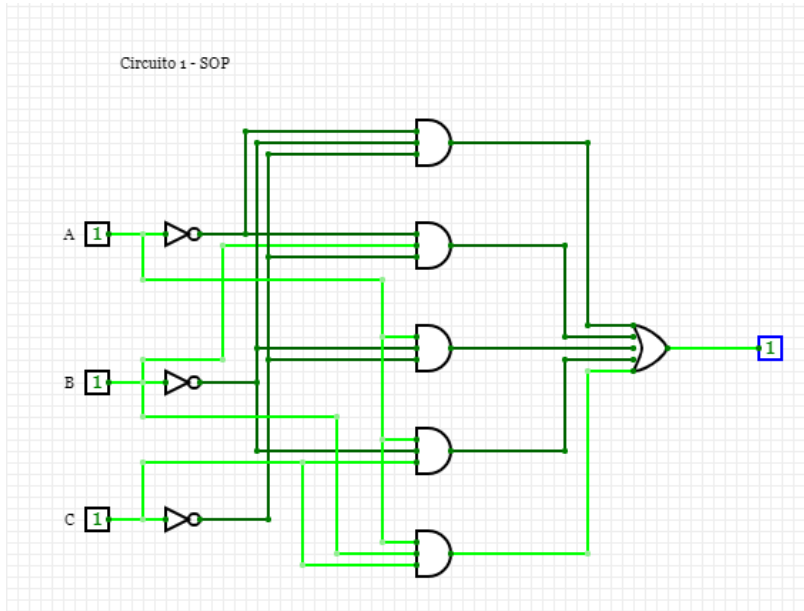

Circuito 2 – SOP

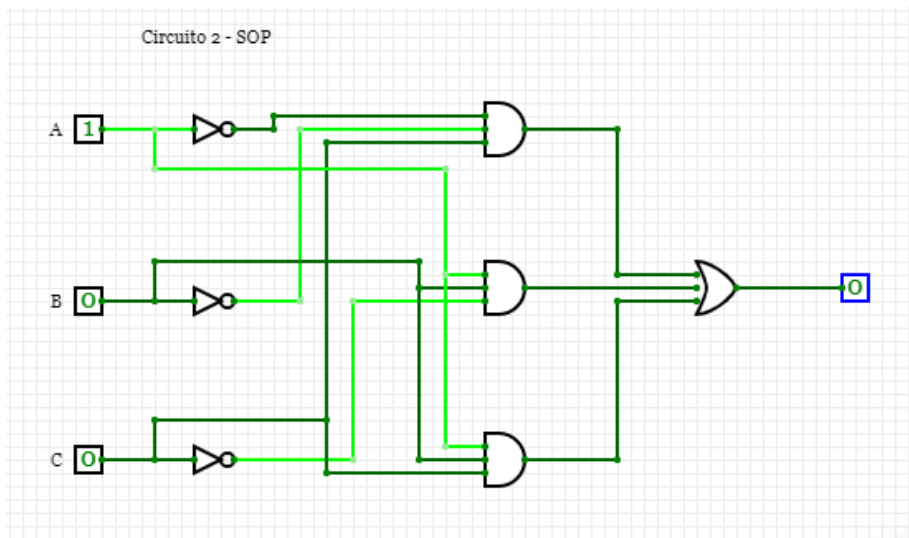

Circuito 3 – SOP

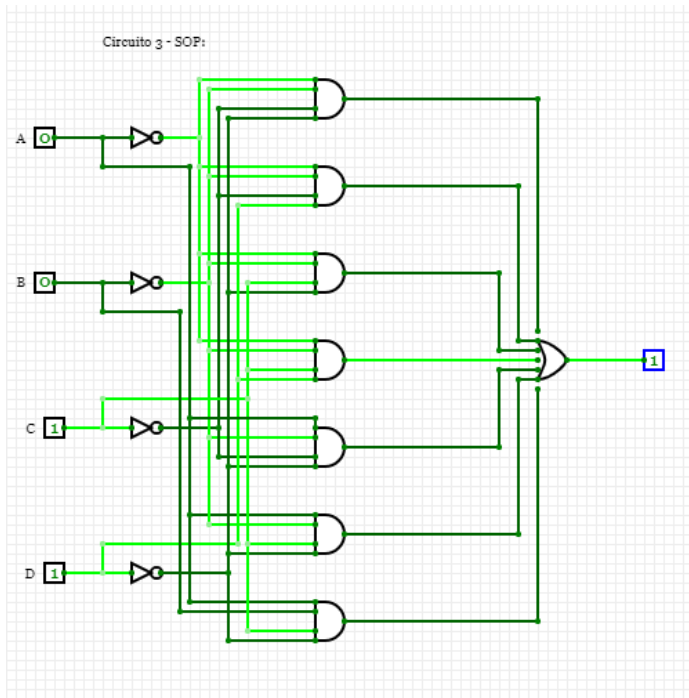

Circuito 4 – SOP

