

# Electrónica Digital 1

## Laboratorio 8

24/10/2020

Luis Pedro Molina (18822), Ingeniería Mecatrónica, UVG

### Ejercicio 1 - Contador

Este contador es un contador asíncrono de 12 bits. Es un contador común y corriente hasta cierto punto. El contador comienza a funcionar, luego de resetear el mismo y seguido de esto, que el ENABLE se encuentre en 1. Sin embargo, cuenta con la posibilidad de introducir un número y que el contador cuente a partir de dicho número. Esta función opera en conjunto con su propio “enable” por así decirlo, variable la cual fue llamada en este módulo como “nonblk” por “Non-blocking”.

En la figura 1 se pueden apreciar las variables asignadas. La variable “LOAD” es la variable que trabaja en conjunto con la “nonblk”.

El primer if el módulo básicamente nos dice que si el reset = 1 la salida Q del contador será de 000000000000.

El primer else if nos dice que cuando ENABLE = 1 el contador comenzará a funcionar, es decir Q+1.

El siguiente else if nos indica que cuando nonblk = 1 se tomará en cuenta el valor introducido en la variable LOAD.

```

1 // Luis Pedro Molina Velazquez
2 // Code 18822 - Section 12
3 // Laboratorio 8
4 // Ejercicio 1 - Contador de 12 bits
5
6 module counter (input wire clk, enable, reset, nonblk, input wire [11:0]load, output reg [11:0]Q);
7
8   always @ (posedge clk or posedge reset or posedge nonblk) begin
9     if (reset == 1)
10      Q <= 12'h00000000;
11
12     else if (enable == 1)
13      Q <= (Q + 1);
14
15     else if (nonblk == 1)
16      Q <= load;
17   end
18 endmodule

```

Figura 1 - Módulo contador

En el testbench, se asignaron las variables y se procedió al planteamiento de las operaciones. el clk fue de 1ms. Como primer punto se resetea el contador para asegurarse que comience en 0. Luego no se presiona nada, por lo tanto el

contador no realiza nada. Se enciende el enable y el contador comienza a continuar. Al llegar a 2 el enable se apaga y se enciende el nonblk y se introduce el valor 32. Luego se apaga el nonblk y se enciende el enable hasta que el contador llega a 34. Luego se vuelve a encender el nonblk y se carga la variable load con el número 256. Luego se apaga el nonblk y se enciende el enable hasta que llega el contador a 258. Se reinicia el contador y seguido de esto se enciende el enable hasta contar a 2 nuevamente.

En el testbench se utilizó \t en los displays de valores con el propósito de que los valores se desplegarán de forma ordenada y tabulada, en la tabla, valga la redundancia.

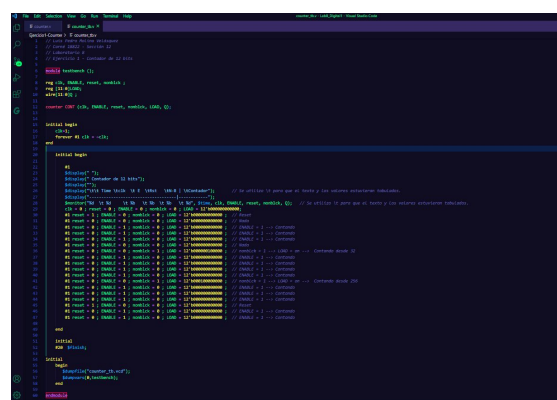


Figura 2 - Módulo testbench contador

Time	clk	E	Rst	N-B	Contador
1	0	0	0	0	x
2	1	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	1
5	0	1	0	0	1
6	1	1	0	0	2
7	0	0	0	0	2
8	1	0	0	1	32
9	0	1	0	0	32
10	1	1	0	0	33
11	0	1	0	0	33
12	1	1	0	0	34
13	0	0	0	1	256
14	1	1	0	0	257
15	0	1	0	0	257
16	1	1	0	0	258
17	0	0	1	0	0
18	1	1	0	0	1
19	0	1	0	0	1
20	1	1	0	0	2

Figura 3 - Tabla de valores



Memoria ROM	
Espacio	Lectura
000000000000	145
000000000001	3
000000000010	76
000000000011	219
000000000100	1
000000000101	191
000000000110	240
000000000111	170
000000001000	87
000000001001	195
000000001010	X

Figura 8 - Tabla valores

 


Figura 9 - Diagrama de Timming

### Ejercicio 3 - ALU

La ALU es básicamente una máquina capaz de realizar distintas operaciones. Se asignaron 2 variables de 4 bits, 1 variable de 3 bits en la cual se almacenaron las distintas operaciones posibles, como suma, resta etc y se asignó una variable que desplegará el resultado de la operación realizada, de 4 bits.

En el módulo testbench se pueden apreciar las operaciones realizadas. Se realizaron 2 pruebas distintas para cada operación previamente almacenada en la variable de 3 bits. Los resultados se pueden apreciar en la figura 12 y 13.

```

1 // Luis Pedro Molina Veldquez
2 // Carné 18822 - Sección 12
3 // Laboratorio 8
4 // Ejercicio 3 - ALU
5
6 module ALU (input wire [3:0]A, input wire [3:0]B, input wire [2:0]Comando, output reg [3:0]Resultado);
7
8 always @ (A or B or Comando) begin
9
10     case(Comando)
11         3'b000: Resultado = A + B; // Suma
12         3'b001: Resultado = A - B; // Resta
13         3'b010: Resultado = A & B; // AND
14         3'b011: Resultado = A | B; // OR
15         3'b100: Resultado = A & ~B; // A AND NOT B
16         3'b101: Resultado = ~A | B; // NOT A OR B
17         3'b110: Resultado = (A < B) ? 1'b0 : 1'b1; // Comparación de A mayor a B
18         default: Resultado = 4'b0000;
19     endcase
20 end
21
22 endmodule

```

Figura 10 - Módulo ALU

```

1 // Luis Pedro Molina Veldquez
2 // Carné 18822 - Sección 12
3 // Laboratorio 8
4 // Ejercicio 3 - ALU
5
6 module testbench ();
7
8 reg [3:0]A; reg [3:0]B; reg [2:0]Comando;
9 wire [3:0]Resultado;
10
11 ALU alu(A, B, Comando, Resultado);
12
13 initial begin
14
15     #1
16     $display(" ");
17     $display(" ALU ");
18     $display(" ");
19     $display(" A      B      COM | RESULTADO");
20     $display("-----|-----");
21     $monitor("%b %b %b %b", A, B, Comando, Resultado);
22
23     #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; Comando = 3'b000; // 1 + 2 = 3
24     #1 A = 4'b1000; B = 4'b0010; Comando = 3'b000; // 8 + 6 = 14
25     #1 A = 4'b1111; B = 4'b0011; Comando = 3'b001; // 15 - 3 = 12
26     #1 A = 4'b0011; B = 4'b0001; Comando = 3'b010; // 3 - 1 = 2
27     #1 A = 4'b1011; B = 4'b0010; Comando = 3'b010; // A & B = 0010
28     #1 A = 4'b0110; B = 4'b1111; Comando = 3'b010; // A & B = 0110
29     #1 A = 4'b0001; B = 4'b0010; Comando = 3'b100; // A | B = 0011
30     #1 A = 4'b0000; B = 4'b0100; Comando = 3'b100; // A | B = 0100
31     #1 A = 4'b1010; B = 4'b0101; Comando = 3'b101; // A & B = 1010
32     #1 A = 4'b1111; B = 4'b0010; Comando = 3'b101; // A & B = 1101
33     #1 A = 4'b1011; B = 4'b0000; Comando = 3'b110; // NOT A OR B = 0100
34     #1 A = 4'b1000; B = 4'b0001; Comando = 3'b110; // NOT A OR B = 0111
35     #1 A = 4'b1000; B = 4'b0000; Comando = 3'b111; // A < B = 0000
36     #1 A = 4'b0010; B = 4'b1000; Comando = 3'b111; // A < B = 0001
37
38 end
39
40 initial
41     #15 $finish;
42
43 initial
44     begin
45         $dumpfile("ALU_tb.vcd");
46         $dumpvars(0, testbench);
47     end
48
49 endmodule

```

Figura 11 - Módulo testbench ALU

ALU			
A	B	COM	RESULTADO
0000	0000	000	0000
0001	0010	000	0011
1000	0110	000	1110
1111	0011	001	1100
0011	0001	001	0010
1011	0010	010	0010
0110	1111	010	0110
0001	0010	100	0011
0000	0100	100	0100
1010	0101	101	1010
1111	0010	101	1101
1011	0000	110	0100
1000	0001	110	0111
1000	0000	111	0000
0010	1000	111	0001

Figura 12 - Tabla de valores

 


Figura 12 - Diagrama de Timming